M5-121 断开电感所需的电压冲量

被动参考方向：$u = L\,di/dt$

$$\Delta i \;=\; -5.0\ \mathrm{A}$$

$$\bar{u} \;=\; L\Delta i/\Delta t \;=\; -1.0\times 10^{5}\ \mathrm{V}$$

$$\int u\,dt \;=\; L\Delta i \;=\; -1.0\ \mathrm{V\,s}$$