M5-122 两电容并联后的能量去向

同极性连接，$R > 0$

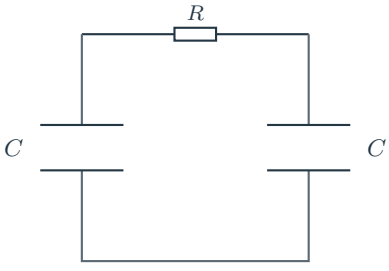

初始：左 U_0、右 0；终态电压相同

$$CU_0 = 2CU_f$$

$$U_f = U_0/2$$

$$W_i - W_f = CU_0^2/4$$