M5-128 可变电感的端电压

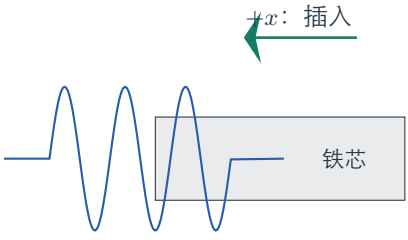

连续绕组，$L = L(x)$；电流参考为 i

$$u = L\dot{i} + iL'\dot{x}$$

$$L = L_0 + \alpha(x_0 + v_x t)$$

$$u_L = -\omega I_0 L \sin\omega t + \alpha v_x I_0 \cos\omega t$$