M5-163 有微小电阻的闭合线圈如何释放磁能

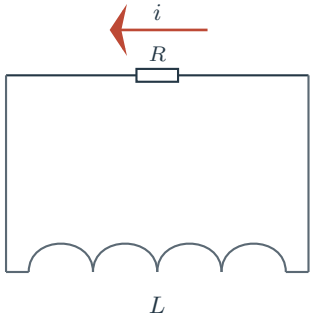

初始电流 I_0，无外加电源

$$i = I_0 e^{-Rt/L}$$

$$Q(t) = \tfrac{1}{2} L I_0^2 (1 - e^{-2Rt/L})$$

$$Q(\infty) = L I_0^2 / 2$$