M5-172 自相似线框的电阻、感应电流与功率

四角子网按 1/3 缩放

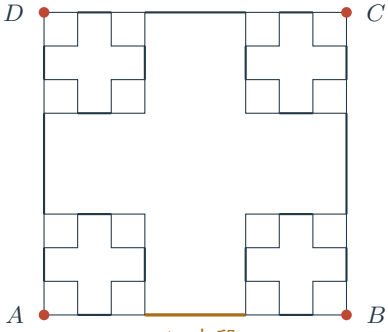

$$R_{AB} = 4lr/7, \quad R_{AC} = 5lr/7$$

$$I_c = 49kl/(144r)$$

$$P = 343k^2l^3/(1104r)$$