M5-172b 完整路径配对后的四分之一约化

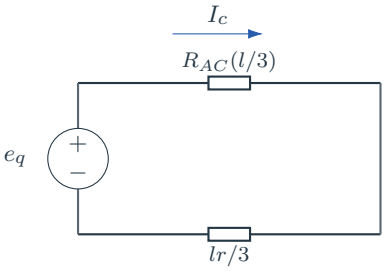

$$e_q \;=\; \mathcal{E}(l)/4 \;-\; \mathcal{E}(l/3)/2$$

$$R_q \;=\; R_{AC}(l/3) + lr/3 \;=\; 4lr/7$$

$$I_c \;=\; e_q/R_q \;=\; 49kl/(144r)$$