理论图 点标法与端口参考方向

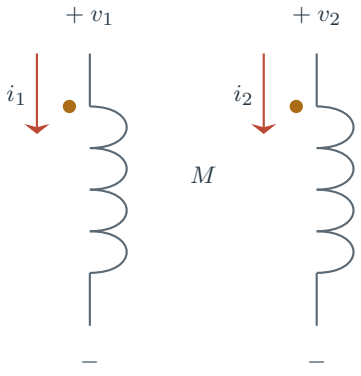

图示两电流流入点端，v_1, v_2 点端为正

$$v_1 = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2, \quad M > 0$$

若翻转一个端口的电流
及电压参考，互感项变号