理论图 串并联规则来自端口约束

孤立中间节点：$Q_M = -q_1 + q_2$

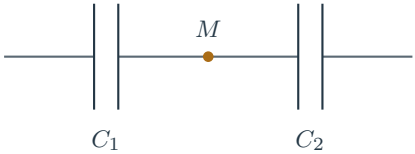

M 不与其他支路或电源连接

$$R_s = \sum R_j, \quad R_p^{-1} = \sum R_j^{-1}$$

$$C_s^{-1} = \sum C_j^{-1}, \quad C_p = \sum C_j$$

$$L_s = \sum L_j, \quad L_p^{-1} = \sum L_j^{-1}$$（无互感）