M6-016　并联阻抗与支路电流

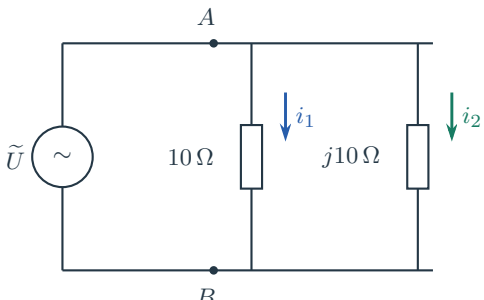

$Z_p = 5 + j5\ \Omega$

$I = 10 - j10\ \mathrm{A}$

节点 A 处两支路电流相加；电感支路电流滞后端电压 90°。