M6-017　节点法与电流核对

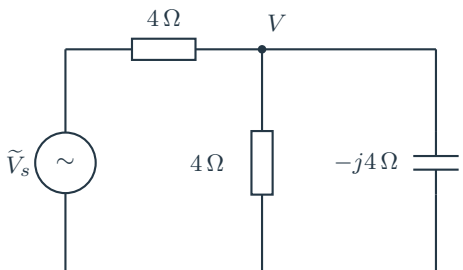

$I_s = (V_s - V)/4$

$V = 8 - j4$ V

$I_s = I_R + I_C = 3 + j$ A

从已知电源节点到 V 的支路使用电压差 Vs−V，另外两支路的下端均为地。