M6-018-P1　公共支路电流的方向

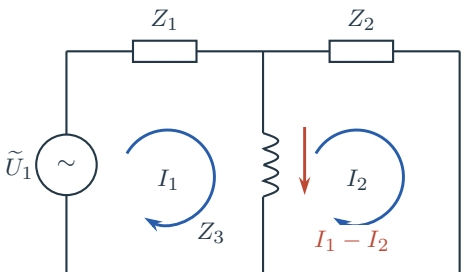

$$I_3 = I_1 - I_2$$

$$I_3 = 1.475 - j1.230\ A$$

两网孔均顺时针；$U_2 = 0$ 表示电压源短接。

两网孔在公共支路方向相反，电流相量先相减再取模。