M6-018　同向网孔的公共支路

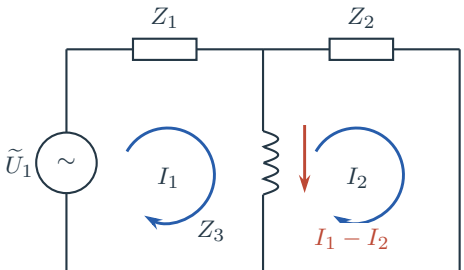

$$(Z_1 + Z_3)I_1 - Z_3 I_2 = U_1$$

$$I_3 = I_1 - I_2$$

两网孔均顺时针；$U_2 = 0$ 表示电压源短接。

公共支路中左网孔电流向下、右网孔电流向上，所以该支路电流取差。