M6-019-P1　　诺 顿 等 效 端 口

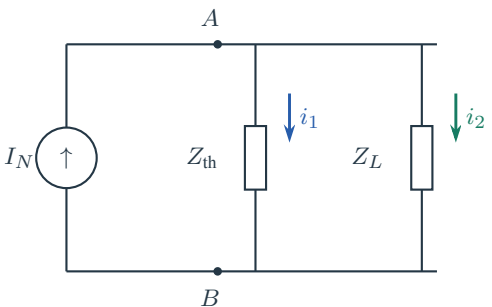

$$I_N = U_{th}/Z_{th}$$

$$Z_N = Z_{th}$$

电 流 源 向 上 注 入 A 端；接 相 同 负 载 时 AB 端 口 关 系 不 变。