M6-019　戴维南源转为诺顿源

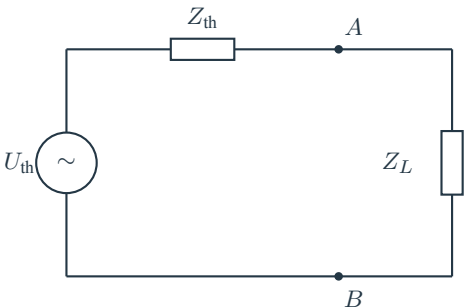

$U_{th} = 12\ \text{V}$

$I_N = 1.44 - j1.92\ \text{A}$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

端口 AB 的开路电压为 Uth，短路电流为 Uth/Zth，等效内阻抗保持相同。