M6-020　交流电桥的平衡

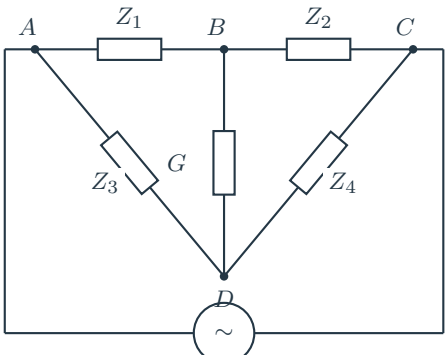

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$$

$$R_x = 100\ \Omega, \quad C_x = 10\ \mu F$$

桥臂 AB/BC 与 AD/DC 构成两条分压路径，B、D 等势给出交叉乘积条件。