M6-021　共轭匹配与纯电阻最优值

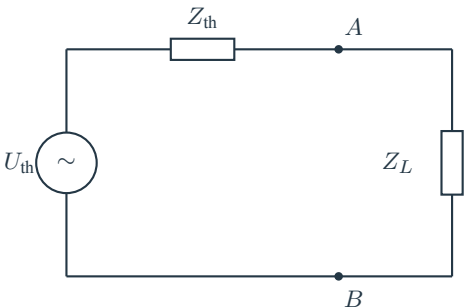

$Z_L = 3 - j4\ \Omega$

$R_{L,opt} = |Z_{th}| = 5\ \Omega$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

端口 AB 的可调负载先抵消内电抗再匹配内电阻；纯电阻约束下不能抵消电抗。