M6-022-P1　补偿电流的首尾相接

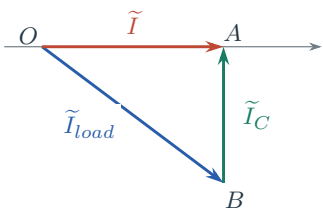

$$I_{load} = 4 - j3A$$

$$I_C = j3A, \quad I = 4A$$

同一电流尺度，OA:AB=4:3；电容只抵消虚部，有功电流仍由电源提供。