M6-022　并联电容补偿无功电流

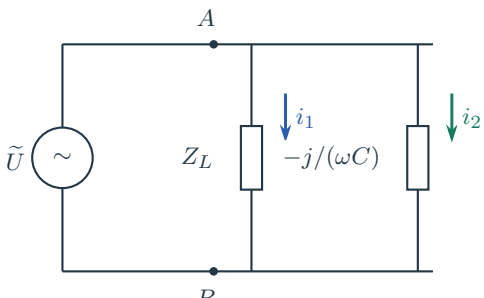

$I_L = 4 - j3\ \mathrm{A}$

$I_C = j3\ \mathrm{A}, \quad I = 4\ \mathrm{A}$

电容支路与负载接在同一端口，节点 A 处电容的正虚部只补偿负载的负虚部。