M6-023-P1　源 与 元 件 复 功 率 核 对

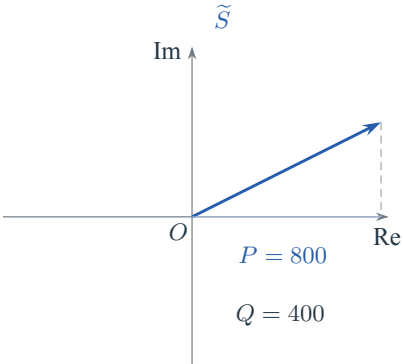

$P_s + P_R = 400 + 400 = 800W$

$Q_L = 400var$

功 率 三 角 形 使 用 同 一 VA 尺 度； 电 感 不 耗 平 均 有 功。