M6-023　串并联网络的功率校验

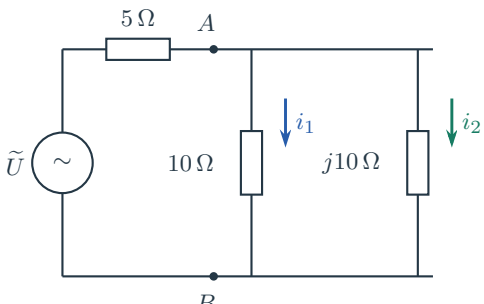

$I = 8 - j4$ A

$S_{src} = 800 + j400$ VA

源电阻先分压，A、B 之间的两支路再分流；源的复功率等于三元件吸收之和。