M6-024　复数节点法

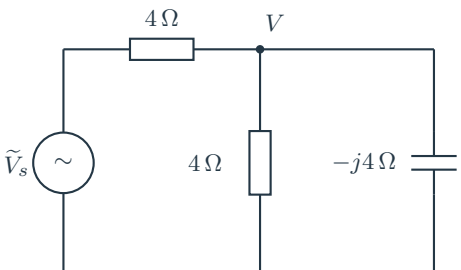

$I_s = (V_s - V)/4$

$I_s = (20 - V)/4$

$I_R + I_C = I_s$

图中地节点电位为零，电源节点的 20V 与未知节点 V 不能混为同一电位。