M6-025　复 数 网 孔 法

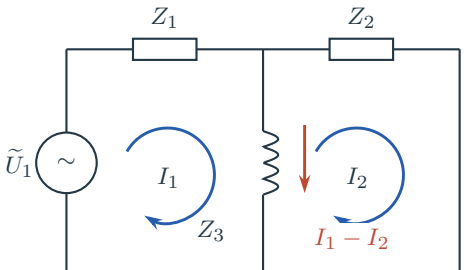

$$\begin{bmatrix} 4+j2 & -j2 \\ -j2 & 6+j2 \end{bmatrix}$$

$$I_3 = I_1 - I_2$$

两网孔均顺时针；$U_2 = 0$ 表示电压源短接。

两网孔均顺时针，故公共支路对角外项为 −Z3，公共支路电流向下取 I1−I2。