M6-027　由平衡电桥测电容

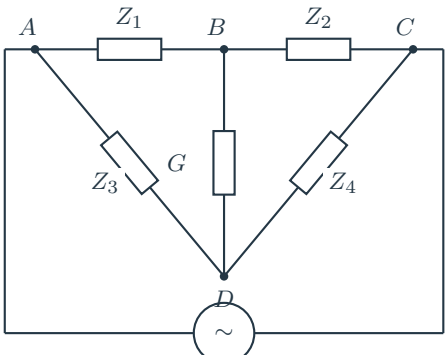

$Z_4 = 100 - j100\ \Omega$

$Z_4 = R_x - j/(\omega C_x)$

AB/BC 与 AD/DC 两条分压路径在 B、D 处等势，分别比较 Z4 的实部和虚部。