M6-028　有损线圈的并联谐振

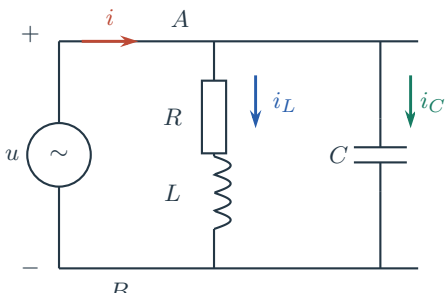

$$Y = 1/(R + j\omega L) + j\omega C$$

$$\omega_0^2 = 1/(LC) - (R/L)^2$$

$u = u_{AB}$；各支路电流从 A 流向 B。

图中的R与L在同一支路串联；电容补偿该支路电流的无功分量。