M6-029　功率因数补偿

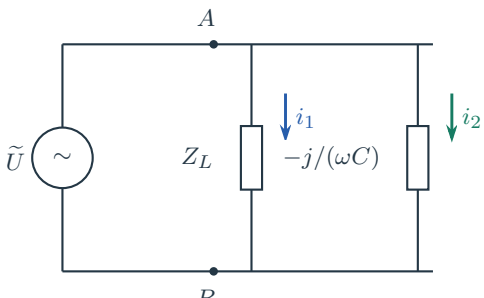

$$Q_C = -\omega C U^2$$

$$C = 47.75\ \mu F$$

两并联支路具有相同端电压，电容电流不改变负载有功分量。