M6-031　电流连续与初始斜率

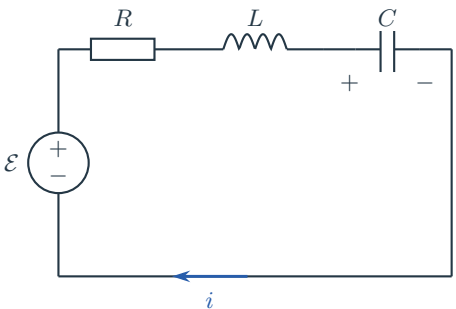

$$q(0^+) = i(0^+) = 0$$

$$L\dot{i}(0^+) = \mathcal{E}$$

串联支路；i 流入电容正极板。

接通瞬间电容电压与电感电流连续，R 上压降为零，所以全部源电压先作用于电感。