M6-032　自由振荡的初态不能省略

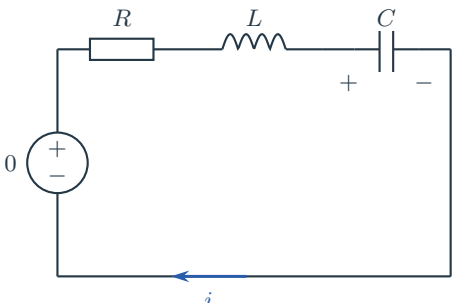

$q(0) = q_0, \quad i(0) = 0$

$\dot{q}(0) = 0$ 决定正弦项系数

串联支路；i 流入电容正极板。

电源短接后的零输入回路从 q0 和零电流出发，初态约束同时决定余弦项与正弦项。