M6-033　无损LC的能量交换

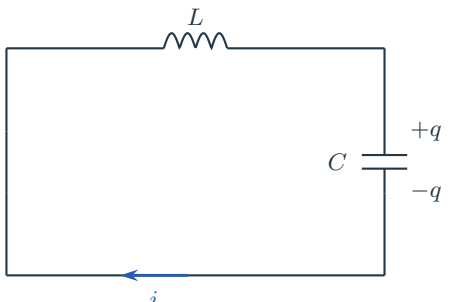

$$q = q_0 \cos \omega_0 t$$

$$W_C + W_L = q_0^2/(2C)$$

闭合串联回路；元件采用被动符号约定。

无电阻的闭合LC回路中，电容能和磁场能互相转化；电流沿q增加方向取正。