
M6-034　从卷积还原阶跃响应

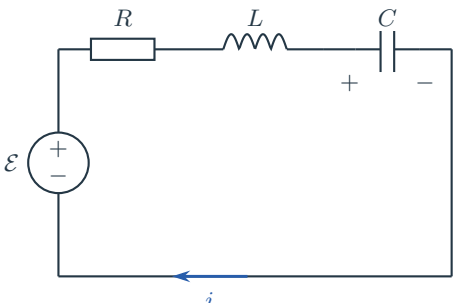

$$h_q(t) = e^{-\alpha t}\sin\omega_d t/(L\omega_d)$$

$$q(t) = \mathcal{E}\int_0^t h_q(\tau)d\tau$$

串联支路；i 流入电容正极板。

从零初态出发，源电压阶跃与冲激响应卷积；积分上限 t 保留了因果边界。