M6-035-P1　谐振电流与两个半功率点

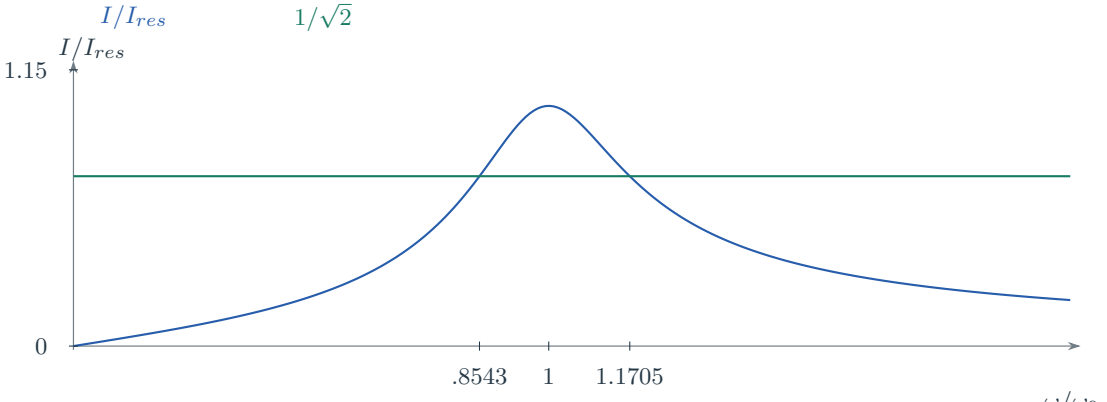

示例品质因数 Q=√10；两频率乘积为 ω0²，不能把它们当作关于 ω0 算术对称。