M6-035　串联谐振与电压放大

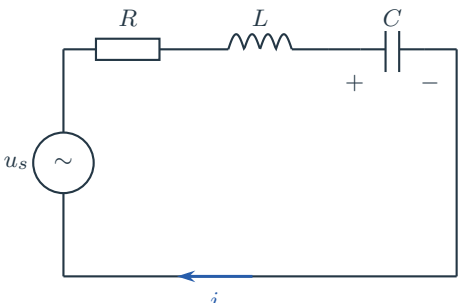

$L = 0.10H, \quad C = 10\mu F$

$\omega_0 = 1000\ rad/s, \quad U_L = U_C = QU$

串联支路；i 流入电容正极板。

串联公共电流在谐振时与源电压同相，电感与电容的电压反相相消。