M6-037-P1　电荷与电源电流的初末极限

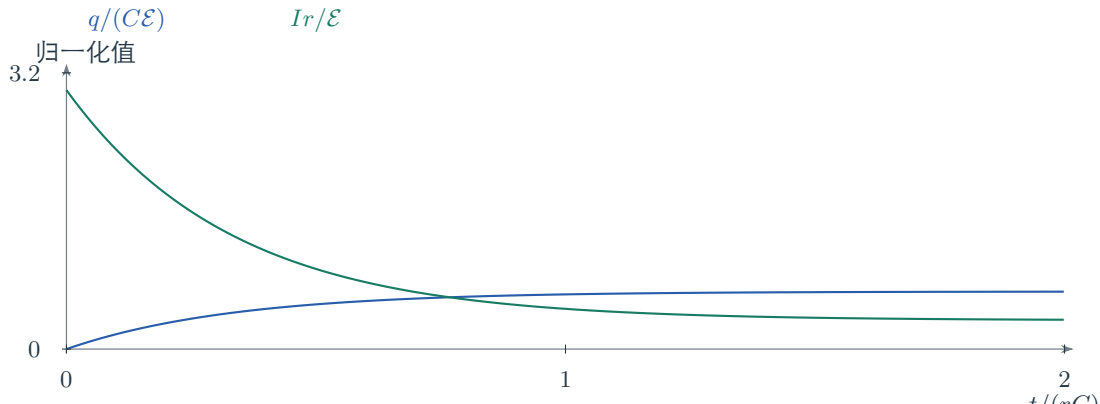

单电容电荷从 0 升至 $2C\mathcal{E}/3$；源电流从 $3\mathcal{E}/r$ 降至 $\mathcal{E}/(3r)$。