M6-037　交 叉 电 容 的 对 称 暂 态

$V(P_0)-V(P_3)=\mathcal{E}$，$t=0$ 接通

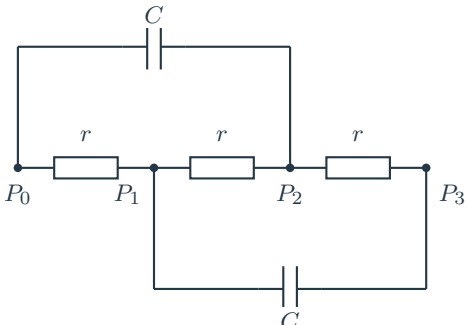

$i_C=\dot{q}$

$i_R: I-i_C,\ I-2i_C,\ I-i_C$

上电容连接 P0P2，下电容连接 P1P3；依节点分流可得三段电阻电流，中段在接通初期可为负。