M6-038　桥式 RC 与单电阻热量

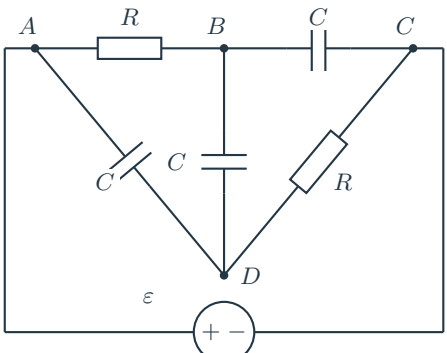

$V_B(0^+) = \varepsilon/3$

$V_D(0^+) = 2\varepsilon/3$

从 A 到 C 的纯电容路径 A→D→B→C 先建立冲激后的电位；AB 电阻只计算随后有限电流的热量。