M6-039 零状态RLC的三种阻尼

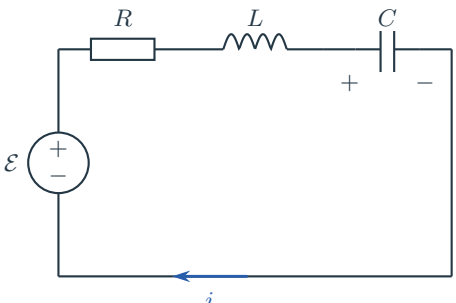

$$\alpha = R/(2L), \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

$$q(\infty) = C\mathcal{E}, \quad i(\infty) = 0$$

串联支路；i 流入电容正极板。

所有阻尼情形都从 q=i=0 出发；按根型选择解，并用同一初末边界约束系数。