M6-040 半功率角频率与精确带宽

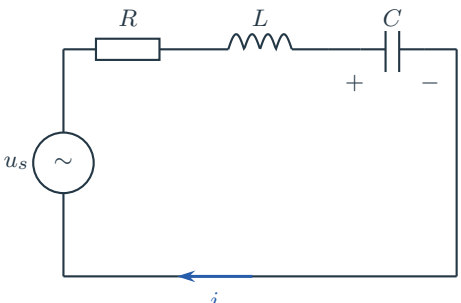

$$|\omega L - 1/(\omega C)| = R$$

$$\omega_+ - \omega_- = R/L$$

串联支路；i 流入电容正极板。

源有效值保持不变，谐振电流为 U/R；两侧半功率点对应相同的电流有效值下降比例。