M6-043-P1　　电 容 电 压 大 于 电 感 电 压

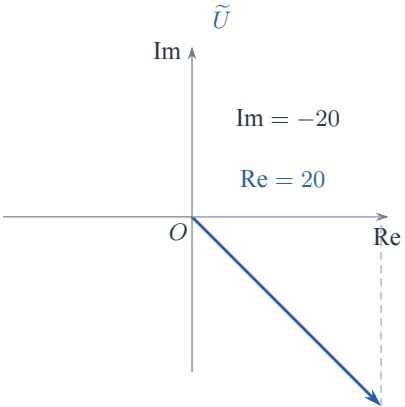

$U_R = 20V$

$U_L + U_C = j20 - j40 = -j20V$

实 轴 以 公 共 电 流 为 参 考， 终 点 位 于 第 四 象 限。