M6-043　三元件电压的有向和

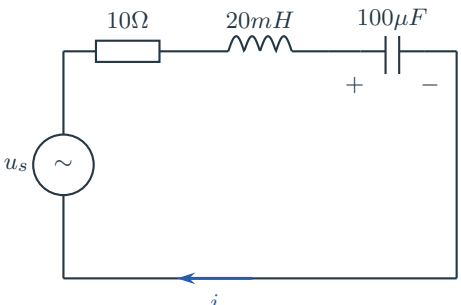

$$U_R = 20,\ U_L = j20,\ U_C = -j40$$

$$U = 20 - j20\ V, \quad Q = -40\ var$$

串联支路；i 流入电容正极板。

电感和电容电压先在虚轴相减，净电压在第四象限，不能把三项电压的模相加。