M6-044　谐振电流、电压与带宽

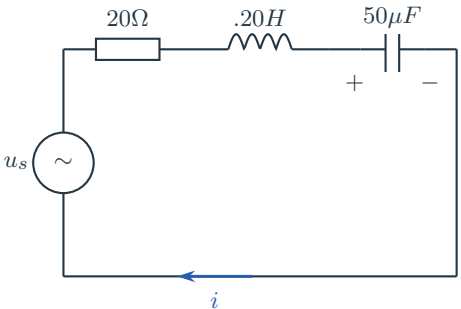

$\omega_0 = 316.23\ rad/s$

$I_{res} = 6A, \quad U_L = U_C = 379.5V$

串联支路；i 流入电容正极板。

电阻功率峰值位于电抗相消处，两只无功元件虽有大电压，其相量互相抵消。