M6-045　理想无功元件的瞬时功率

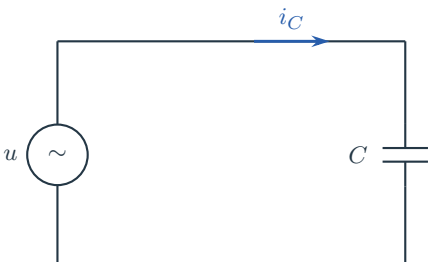

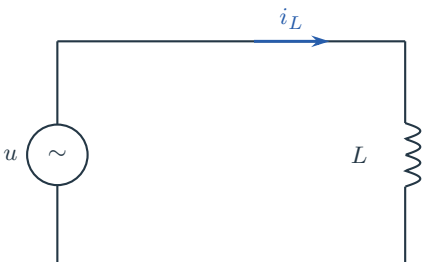

$u(t) = \sqrt{2}U\cos\omega t$　　$u(t) = \sqrt{2}U\cos\omega t$

分别考察两个独立的元件端口，电流均流入端电压正端。