M6-046　RC 的直流与两频稳态

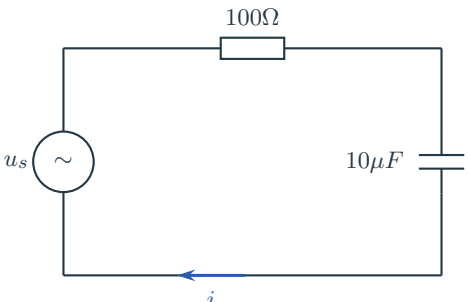

$$Z(1000) = 100 - j100\ \Omega$$

$$Z(2000) = 100 - j50\ \Omega$$

闭合串联回路；元件采用被动符号约定。

同一 RC 回路对两频率有不同阻抗；直流分量只给电容建立电压，稳态干路电流为零。