
M6-047　无损谐振的增长响应

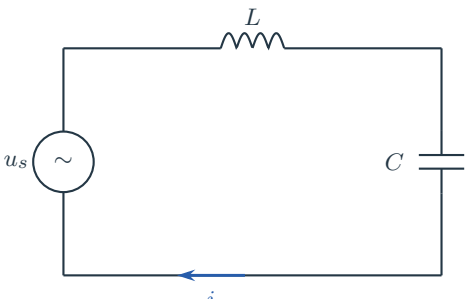

$$q_p = \frac{U_m}{2L\omega_0} t \sin \omega_0 t$$

不存在有界正弦稳态

闭合串联回路；元件采用被动符号约定。

无电阻回路每周期持续吸收能量，响应包络随时间增长；相量法的稳态前提在谐振处失效。