# M6-048　理想变压器的电压比

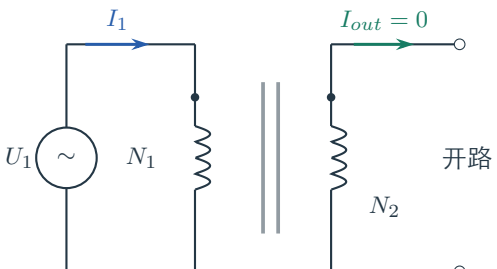


$N_1 = 1000, \quad N_2 = 200$

$U_1 = 220V \Rightarrow U_2 = 44V$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

同名端对应同相电压，两绕组电压均来自同一主磁通变化率，电压比等于匝数比。