M6-050　降压时的电流比

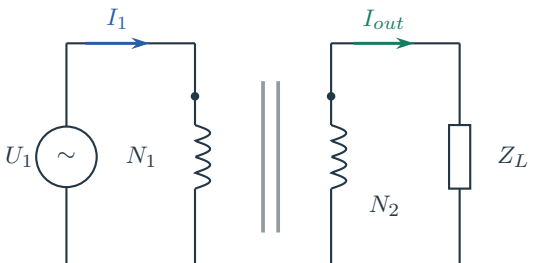

$a = 5, \quad I_{out} = 4A$

$I_1 = I_{out}/a = 0.80A$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

图中初级电流流入同名端，次级电流流出同名端，安匝平衡给出大小的反比关系。