M6-051 变压器保留负载功率因数

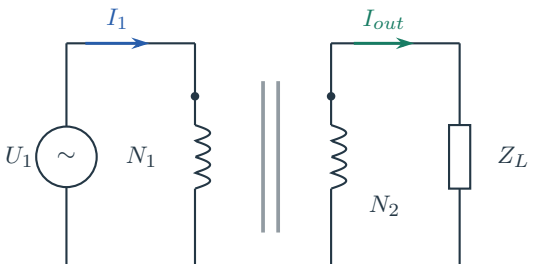

$$S_{out} = 100 + j75\ VA$$

$$S_{in} = S_{out}, \quad pf = 0.8$$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

理想变压器两侧端口复功率相等，同相的电压缩放与反比的电流缩放保持负载功率因数。