M6-052　复阻抗按匝数比平方折算

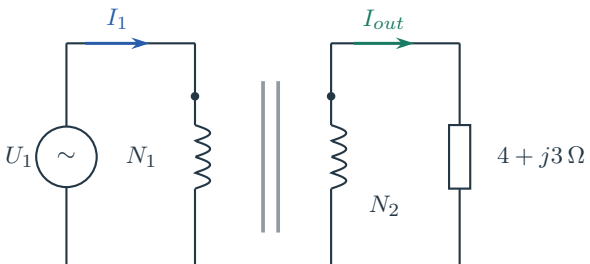

$a = 5$

$Z_{in} = 25(4 + j3) = 100 + j75\ \Omega$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

输出侧电压除以 a，输出电流乘以 a，所以输入端的阻抗为 a^2 倍负载，辐角保持不变。