M6-053　电压、电流、功率交叉验证

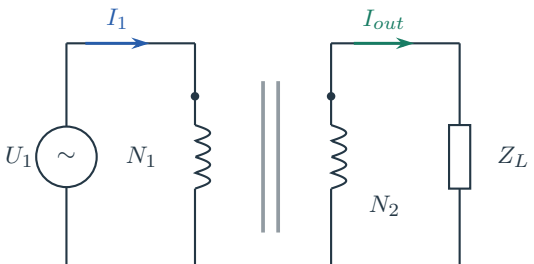

$U_2 = 44V, \quad I_2 = 4.4A$

$Z_{in} = 250\Omega, \quad P = 193.6W$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

次级电流从同名端流向负载，折算到初级时同时检查电压比、电流反比和复功率。