M6-055　复负载的输入电流

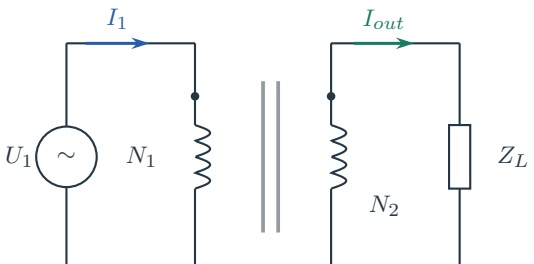

$Z_{in} = 48 + j64\ \Omega$

$S = 108 + j144\ VA$

上端为同名端；次级负载电流从同名端流出。

次级电流从同名端流向负载，折算到初级时同时检查电压比、电流反比和复功率。