M6-056-P1　多负载分别折算后并联

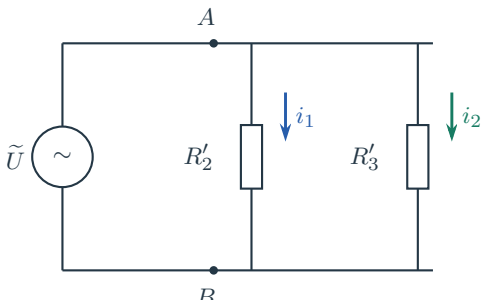

$$R_2' = R_3' = 200\Omega$$

$$R_{in} = 100\Omega, \quad I_1 = 1A$$

输入源为U1=100V；两条折算支路分别承担0.5A，不是串联相加。