M6-056　三绕组的并联折算

$R_2' = R_3' = 200\Omega$

$R_{in} = 100\Omega$

各绕组共用磁通，电气端口互相隔离。

两个次级负载共享同一初级端口电压，折算后并联；初级安匝供给两个负载电流的合计。